# Arquitectura de procesadores Maquinas de Estado algorítmico ASM

#### Ferney Alberto Beltrán Molina



Agosto 2019

#### Contacto

Nombre: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, PhD(c)

Email: fbeltranm@ecci.edu.co

oficina: Centro de Investigación e Innovación CEINTECCI

#### Contenido

Recordando

Maquinas de Estado Algorítmico

Índice

Recordando

Maquinas de Estado Algorítmico

#### prueba

#### En la clase anterior vimos:

- Dominios Descriptivos. (Funcional, Estructural, Físico)
- Niveles de Abstracción
- Ejemplo de descripción de un reloj
- Los pasos tomados desde la concepción hasta la fabricación de un producto:
  - Especificaciones del diseño
  - Síntesis del diseño

- Análisis del diseño
- Documentación
- En laboratorio: introducción a HDL, ejemplo básico Sumador


١

# Índice

Recordando


Maquinas de Estado Algorítmico

#### Introducción al Datapath

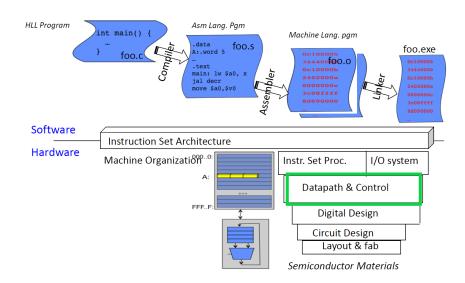


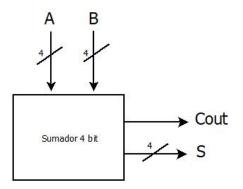
#### Sumador 4 bit

Acorde a lo visto en la clase anterior, realizar HDL del sumador de 4bit




# Sumador 4 bit posible implementación

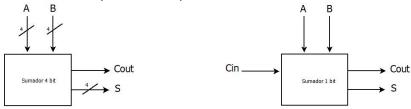

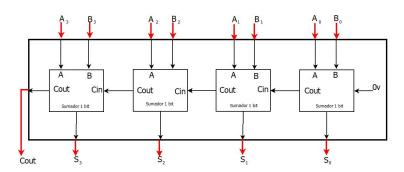

### Multiplicador NxM

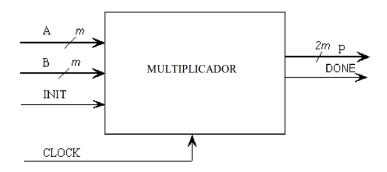


El algoritmo de multiplicación que se implementa se basa en productos parciales (PP).

## Multiplicador NxM


Se realiza la multiplicación iniciando con el bit menos significativo del multiplicador, el resultado de la multiplicación se suma al primer producto parcial y se obtiene el segundo producto parcial; si el bit del multiplicador es 0 no se afecta el contenido de PP, por lo que no se realiza la suma.

A continuación se realiza la multiplicación del siguiente bit (a la izquierda del LSB) y el resultado se suma al producto parcial pero corrido un bit a la izquierda. Este proceso continua hasta completar todos los bits del multiplicador y el último producto parcial es el resultado fina


### Multiplicador NxM

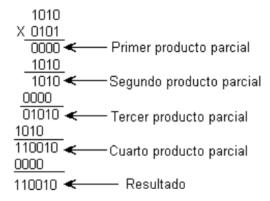

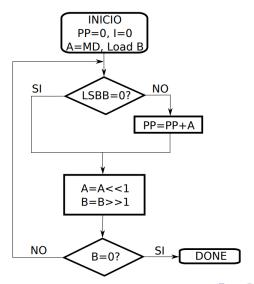
# Multiplicador NxM: Descripción Funcional - diagrama de flujo



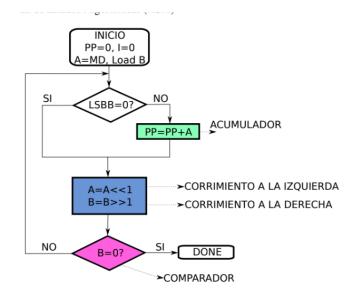
## Multiplicador NxM: identificación de componentes




### Multiplicador NxM: DATAPATH

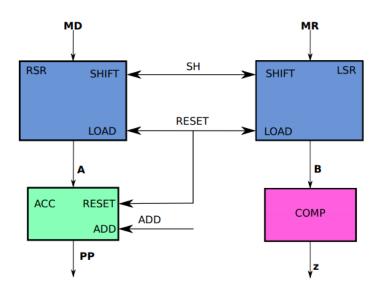
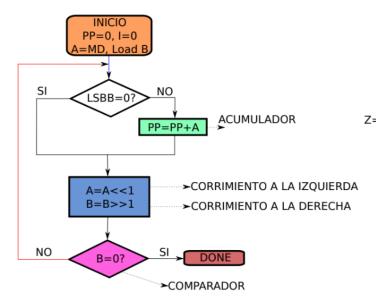
#### Multiplicador: se identifica la unidad Control



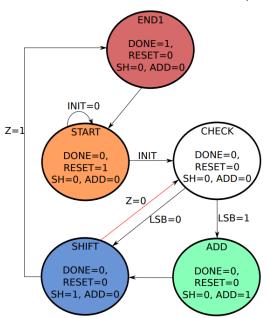
# Multiplicador: Maquina de estados Finitos (FSM) - Control



#### Proceso Realizado

- 1. Se elabora un diagrama de flujo que describa la funcionalidad deseada ya sea a nivel gráfico o en texto.
- 2. Se identifica los componentes del DataPath.
- 3. Se identifican las señales necesarias para controlar el Datapath y la interconexión.
- 4. Se especifica de la unidad de control (FSM) utilizando diagramas de estado.
- ▶ 5. En laboratorio:
  - Se implementan los componentes del DataPath y de la unidad de control utilizando HDL.
  - Simulación y pruebas.

#### **ASM**

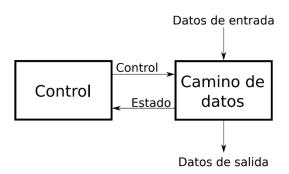

# ASM - Multiplicación

