

# Arquitectura de procesadores

## Maquinas de Estado algorítmico ASM

Ferney Alberto Beltrán Molina



Agosto 2019

# Contacto

Nombre: Ferney Alberto Beltrán Molina, Ing, MSc, PhD(c)  
Email: [fbeltranm@ecci.edu.co](mailto:fbeltranm@ecci.edu.co)  
oficina: Centro de Investigación e Innovación CEINTECCI

# Contenido

Recordando

Maquinas de Estado Algorítmico

# Índice

Recordando

Maquinas de Estado Algorítmico

En la clase anterior vimos:


- ▶ Dominios Descriptivos. (Funcional, Estructural, Físico)
- ▶ Niveles de Abstracción
- ▶ Ejemplo de descripción de un reloj
- ▶ Los pasos tomados desde la concepción hasta la fabricación de un producto:
  - ▶ Especificaciones del diseño
  - ▶ Análisis del diseño
  - ▶ Síntesis del diseño
  - ▶ Documentación
- ▶ En laboratorio: introducción a HDL, ejemplo básico Sumador

# Índice

Recordando


Maquinas de Estado Algorítmico

# Introducción al Datapath

 


Software

Hardware

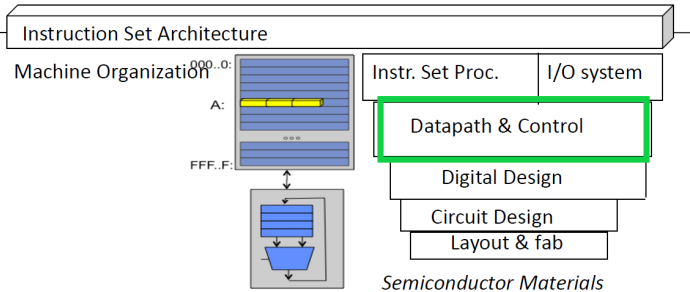



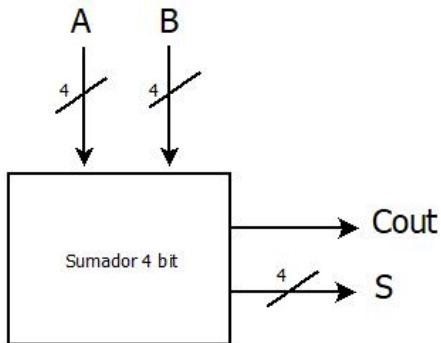
## Sumador 4 bit

Acorde a lo visto en la clase anterior, realizar HDL del sumador de 4bit






# Sumador 4 bit posible implementación

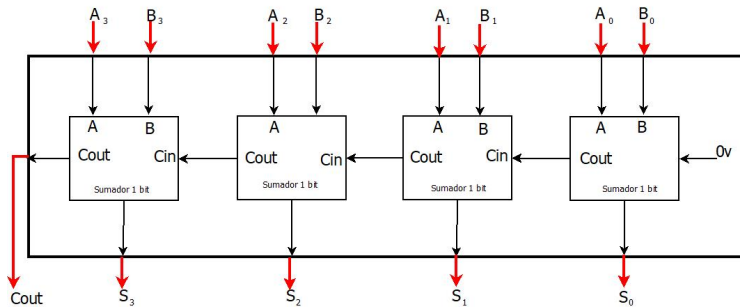  

# Multiplicador NxM

 

El algoritmo de multiplicación que se implementa se basa en productos parciales (PP).

# Multiplicador NxM


Se realiza la multiplicación iniciando con el bit menos significativo del multiplicador, el resultado de la multiplicación se suma al primer producto parcial y se obtiene el segundo producto parcial; si el bit del multiplicador es 0 no se afecta el contenido de PP, por lo que no se realiza la suma.

A continuación se realiza la multiplicación del siguiente bit (a la izquierda del LSB) y el resultado se suma al producto parcial pero corrido un bit a la izquierda. Este proceso continua hasta completar todos los bits del multiplicador y el último producto parcial es el resultado fina


# Multiplicador NxM

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 0101 \\ \hline 0000 \leftarrow \text{Primer producto parcial} \\ 1010 \\ \hline 1010 \leftarrow \text{Segundo producto parcial} \\ 0000 \\ \hline 01010 \leftarrow \text{Tercer producto parcial} \\ 1010 \\ \hline 110010 \leftarrow \text{Cuarto producto parcial} \\ 0000 \\ \hline 110010 \leftarrow \text{Resultado} \end{array}$$

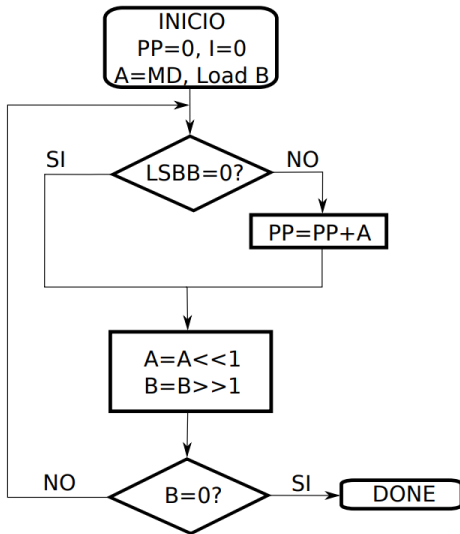
# Multiplicador NxM: Descripción Funcional - diagrama de flujo


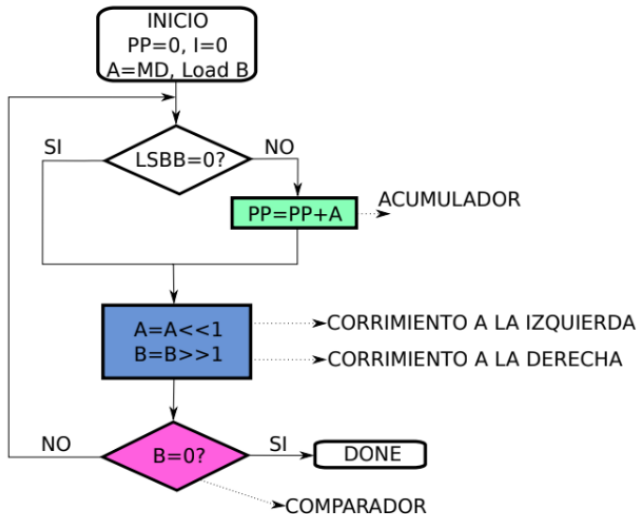
# Multiplicador NxM: identificación de componentes



# Multiplicador NxM: DATAPATH

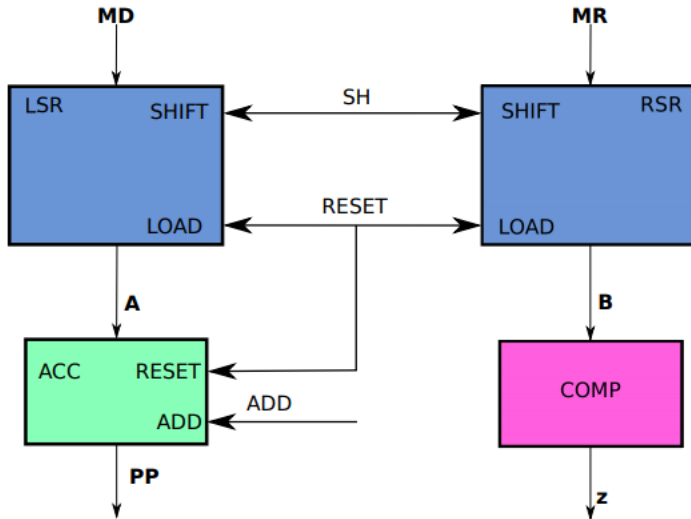


## Multiplicador NxM: DATAPATH-verilog

```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        A = {3'b000,MD};
        B = MR;
    end
    else begin
        if (sh) begin
            A = A << 1;
            B = B >> 1;
        end
    end
end
```


```
always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        pp = 0;
    end
    else begin
        if (add) begin
            pp = pp + A;
        end
    end
end
end
```

```
assign z=(B==0)?1:0;
```

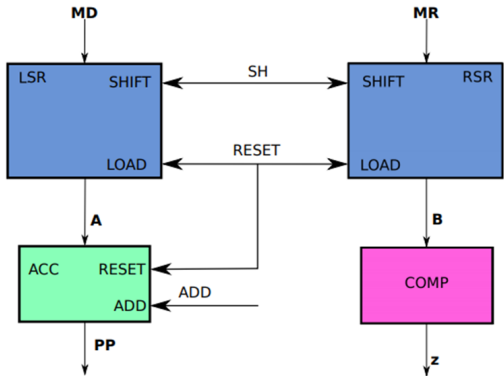



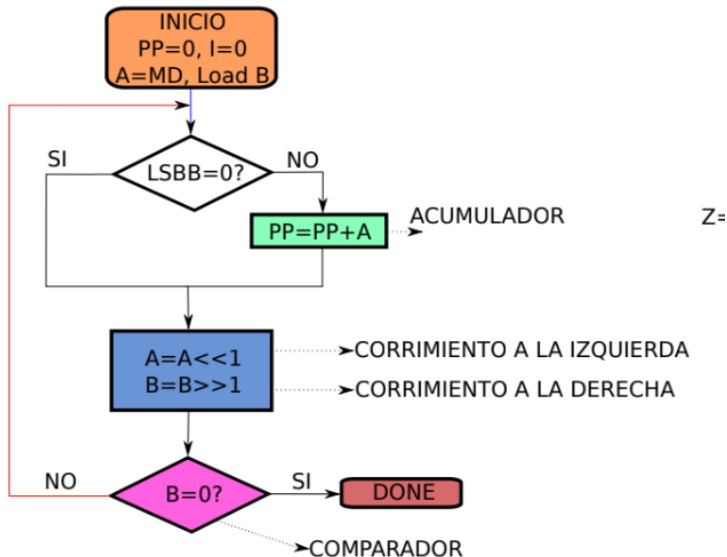
# Multiplicador: se identifica la unidad Control


 
# Multiplicador: Maquina de estados Finitos (FSM) - Control



# Multiplicador: FSM - Control-verilog

```
parameter START =0, CHECK =1, ADD =2, SHIFT =3, END1 =4;
```

```
always @(posedge clk) begin
```

```
  case (status)
```

```
    START: begin
```

```
      sh=0; add=0;
```

```
      if (init) begin ← INIT
```

```
        status=CHECK;
```

```
        done =0; rst=1;
```

```
      end
```

```
    end
```

```
    CHECK: begin
```

```
      done=0; rst=0; sh=0;
```

```
      add=0;
```

```
      if (B[0]==1) ← LSB
```

```
        status=ADD;
```

```
      else
```

```
        status=SHIFT;
```

```
      end
```

```
    ADD: begin
```

```
      done=0; rst=0;
```

```
      sh=0; add=1;
```

```
      status=SHIFT;
```

```
    end
```

```
    SHIFT: begin
```

```
      done=0; rst=0;
```

```
      sh=1; add=0;
```

```
      if (z==1) ← Z
```

```
        status=END1;
```

```
      else
```

```
        status=CHECK;
```

```
      end
```

```
    END1: begin
```

```
      done =1; rst =0;
```

```
      sh =0; add =0;
```

```
      status =START;
```


```
    end
```

```
  default:
```

```
    status =START;
```


```
endcase
```

```
end
```

 
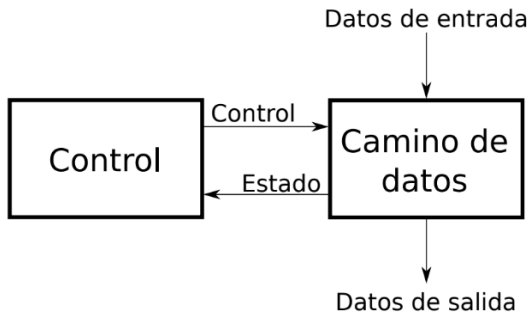
# Proceso Realizado

- ▶ 1. Se elabora un diagrama de flujo que describa la funcionalidad deseada ya sea a nivel gráfico o en texto.
- ▶ 2. Se identifica los componentes del DataPath.
- ▶ 3. Se identifican las señales necesarias para controlar el Datapath y la interconexión.
- ▶ 4. Se especifica de la unidad de control (FSM) utilizando diagramas de estado.
- ▶ 5. En laboratorio:
  - ▶ Se implementan los componentes del DataPath y de la unidad de control utilizando HDL.
  - ▶ Simulación y pruebas.



# ASM - Multiplicación

